

## Lösungsvorschlag Übung 8 - Halbleiter

### Ein- und Ausschaltentlastung:

$$1. \quad L_{B \min} = \frac{u}{di/dt_{\max}} = \frac{U_1}{di/dt_{\max}} = \frac{2800V}{200 A/\mu s} = \underline{\underline{14 \mu H}}$$

$$2. \quad E_L = \frac{1}{2} L I^2 \quad E_R = E_L = \frac{1}{2} \cdot 14 \mu H \cdot 1000^2 A^2 = \underline{\underline{7 Ws}}$$

$$3. \quad C_{B \min} = \frac{I}{du/dt_{\max}} = \frac{1000 A}{500V/\mu s} = \underline{\underline{2 \mu F}}$$

$$4. \quad \text{Maximum beim Einschalten mit } U_R = U_C = U_1$$

$$I_R = \frac{U_1}{R_B} \quad R_{B \min} = \frac{U_1}{I_{R \max}} = \frac{2800V}{200 A} = \underline{\underline{14 \Omega}}$$

$$5. \quad \tau = R_B \cdot C_B = 14 \Omega \cdot 2 \mu F = \underline{\underline{28 \mu s}}$$

$$6. \quad F_{\max} = \frac{1}{T_{\min}} = \frac{a_{\min}}{T_{\text{ein min}}} = \frac{a_{\min}}{3\tau} = \frac{U_{2\min}}{3\tau \cdot U_1} = \frac{100V}{3 \cdot 28 \mu s \cdot 2800V} = \underline{\underline{425.2 Hz}}$$

### Verlustleistung:

$$1. \quad P_{V \text{ Leit}} = \frac{1}{T} \int u(t) \cdot i(t) dt = U_{t0} I_{\text{avg}} + R_t I_{\text{rms}}^2 = \underline{\underline{931 W}}$$

$$I_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \int_0^{T_{\text{ein}}} I dt = \frac{T_{\text{ein}}}{T} I = a I = 0.5 \cdot 700 A = 350 A$$

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T_{\text{ein}}} I^2 dt} = \sqrt{\frac{T_{\text{ein}}}{T} I^2} = \sqrt{a} I = \sqrt{0.5} \cdot 700 A = 495 A$$

$$2. \quad P_{V \text{ Schalt}} = F \cdot E_{\text{onoff}} = 1000 \frac{1}{s} \cdot 0.588 Ws = \underline{\underline{588 W}}$$

$$3. \quad \Delta T = P_{\text{tot}} \cdot R_{\text{th jh}} = (P_{V \text{ Leit}} + P_{V \text{ Schalt}}) \cdot R_{\text{th jh}} = 1519 W \cdot 0.023 K/W = 35 K$$

$$T_{h \max} = T_{j \max} - T_{\text{Reserve}} - \Delta T = 125^\circ C - 25 K - 35 K = \underline{\underline{65^\circ C}}$$