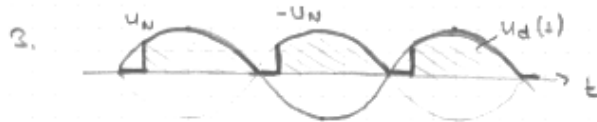


Übung 6: Gleichrichter

1. → Skizze

$$2. \quad U_{d\max} = U_{d10} \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad U_{d10} = \frac{2}{\pi} \sqrt{2} U_{N\max} = 207 \text{ V}$$


$$\underline{U_{d10}} = U_{d10} \frac{1 + \cos 30^\circ}{2} = \underline{193,2 \text{ V}}$$



$$4. \quad i_d \sim u_d$$

$$5. \quad \hat{I} = \frac{\hat{U}}{R} = \frac{\sqrt{2} U}{R} = \frac{\sqrt{2} 230 \text{ V}}{50 \Omega} = 6,5 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \underline{I_{\text{eff}}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \hat{I}^2 \sin^2 \alpha d\alpha} = \sqrt{\frac{\hat{I}^2}{\pi} \left[\frac{\alpha}{2} - \frac{\sin 2\alpha}{4} \right]_0^\pi} \\ &= \sqrt{\frac{\hat{I}^2}{\pi} \frac{\pi}{2} \left(\pi - \alpha - \frac{\sin \pi \cos \pi}{\pi} + \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{\pi} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{\hat{I}^2}{\pi} \frac{\pi}{2} \left(\pi - \frac{30^\circ}{180^\circ} \pi + \sin 30^\circ \cos 30^\circ \right)} = \underline{4,5 \text{ A}} \end{aligned}$$

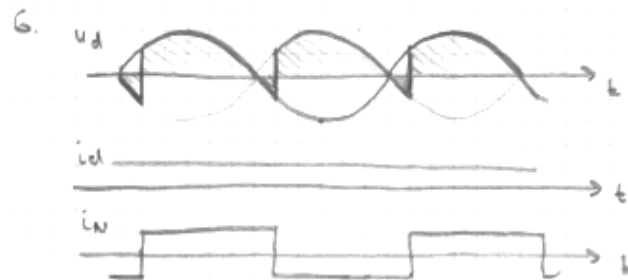

$$9. \quad \underline{\bar{U}_d} = U_{d10} \cos \alpha = U_{d10} \cos 30^\circ = \frac{2}{\pi} \sqrt{2} U_N \cos 30^\circ = \underline{179,3 \text{ V}}$$

$$10. \quad \underline{I_d} = \frac{U_{d10}}{R} = \underline{3,6 \text{ A}} \quad 11. \quad I_{d\max} = \frac{U_{d10}}{R} = \underline{4,14 \text{ A}} \quad (\text{bei } \alpha = 0^\circ)$$

$$12. \quad \underline{P_R} = R \cdot I_{d\text{eff}}^2 = R I_{d\max}^2 = \underline{857 \text{ W}} \quad (= U_{d10} \cdot I_{d\max})$$

$$13. \quad \underline{I_{N\text{eff}}} = I_d = I_{d\max} = \underline{4,14 \text{ A}} \quad 14. \quad \underline{S_{r,d0}} = U_{eff} \cdot I_{N\text{eff}} = \underline{952 \text{ VA}}$$

ab hier können möglich

14.

$\alpha = 30^\circ \text{ (Bsp.)}$

$$15. \quad U_{\max} = \sqrt{2} U_N$$

$$U_{\text{Ther}} = 2,2 \cdot \sqrt{2} U_N = \underline{216 \text{ V}}$$