
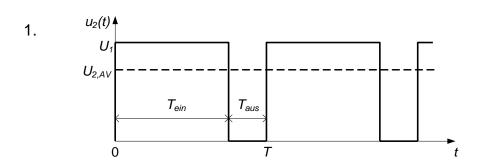
Lösungsvorschlag Übung 5a - Abwärtssteller



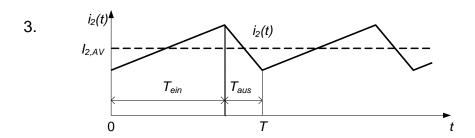2.
$$U_{2,AV} = a \cdot U_1 = 0.75 \cdot 400V = 300V$$




4.
$$P_R = \frac{1}{T} \int u_R(t) \cdot i_R(t) dt = U_{2,AV} \cdot I_{2,AV} = 300V \cdot 20A = 6kW$$

5.
$$I_{1,AV} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T_{ein}} \left(I_{2,AV} - \frac{\Delta I_2}{2} \right) + \frac{\Delta I_2}{T_{ein}} t \ dt = \frac{1}{T} \left| I_{2,AV} \cdot t - \frac{\Delta I_2}{2} t + \frac{\Delta I_2}{T_{ein}} \frac{t^2}{2} \right|_{0}^{T_{ein}} =$$

$$I_{1,AV} = \frac{1}{T} I_{2,AV} \cdot T_{ein} - \frac{1}{T} \frac{\Delta I_2}{2} T_{ein} + \frac{1}{T} \frac{\Delta I_2}{T_{ein}} \frac{{T_{ein}}^2}{2} = \frac{T_{ein}}{T} I_{2,AV} =$$

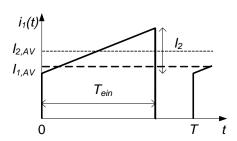
$$I_{1,AV} = a \cdot I_{2,AV} = 0.75 \cdot 20A = 15A$$



6.
$$P_1 = P_R = \underbrace{6 \, kW}_{1}$$
 da nur Verluste in R oder $P_1 = \frac{1}{T} \int_0^T u_1 \cdot i_1 \, dt = U_1 \cdot I_{1,AV} = \underbrace{6 \, kW}_{1}$

Lösungsvorschlag Übung 5b - Aufwärtssteller

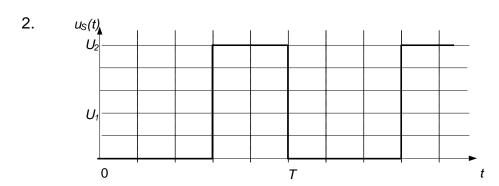
1.
$$U_{2,AV} = U_1 \frac{1}{1-a}$$
 \Rightarrow $a = \frac{U_{2,AV} - U_1}{U_{2,AV}} = \frac{500V - 200V}{500V} = \underline{0.6}$



4.
$$I_{1,AV} = \frac{U_{2,AV} \cdot I_{2,AV}}{U_{1,AV}} = \frac{500V \cdot 10A}{200V} = \underbrace{\frac{25 A}{200V}}$$

5. Aus
$$100 \text{ W/m}^2$$
 folgt: $\underline{50 \text{ m}^2}$ für 5 kW

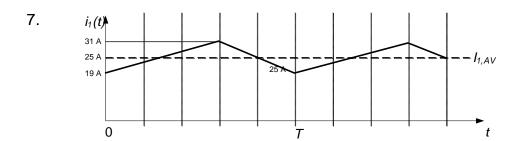6.
$$\Delta I_1 = \frac{1}{L} \int_0^{T_{ein}} U_1 dt = \frac{1}{L} U_1 T_{ein} = \frac{1}{10 \, mH} \cdot 200 V \cdot 0.6 \cdot 1 \, ms = \underbrace{12 \, A}_{====}$$



Lösungsvorschlag Übung 5c - Vierquadrantensteller

- 8. Der Strom fliesst durch D_1 und D_4 .
- 9. u_2 ist positiv (i_2 ist negativ und somit ist P_2 negativ: Betrieb als Aufwärtssteller mit E als Quelle und U_1 als Senke).