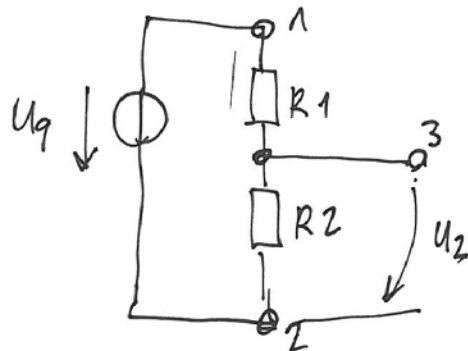


# Aufgabenhilfe – Belasteter Spannungsteiler



## Begriff Potentiometer





unbelastet

Veränderlicher Widerstand  
= Potentiometer

ET+L. F120 1 / 29.2.2012 / Bp

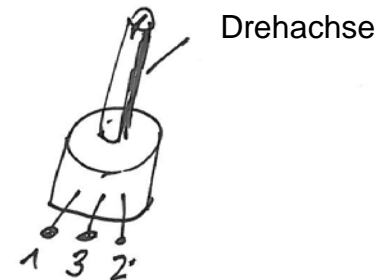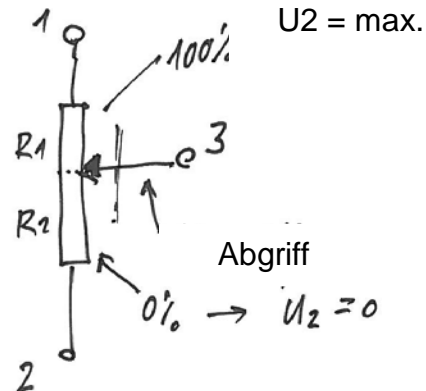

Belastung, z.B. durch Widerstand

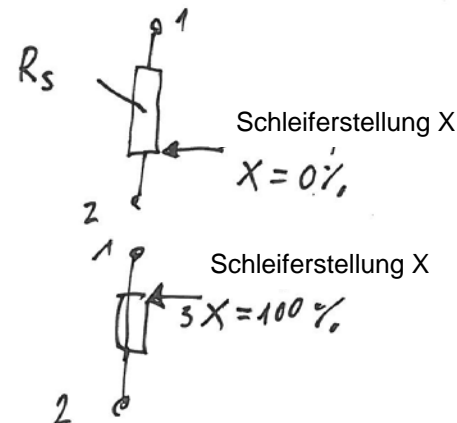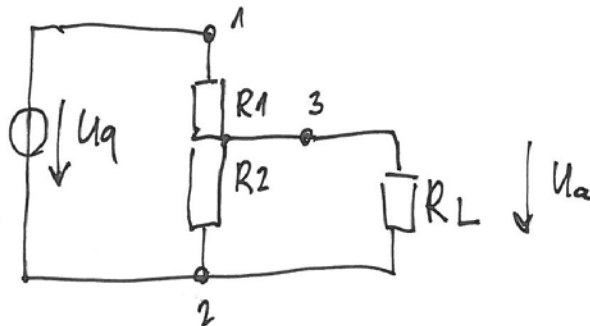

$$R_2 = 0$$

$$R_1 = R_s$$

$$R_2 = R_s$$

$$R_1 = 0$$