


ET II, 37

a)

Lampen : $P = 40 \text{ W}$, $U = 125 \text{ V}$




ohmsche Verbraucher

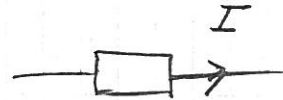


$$P = U \cdot I \rightarrow I = \frac{P}{U} = \underline{0.32 \text{ A}}$$

$$R = U/I = 390.63 \Omega$$

ESB :

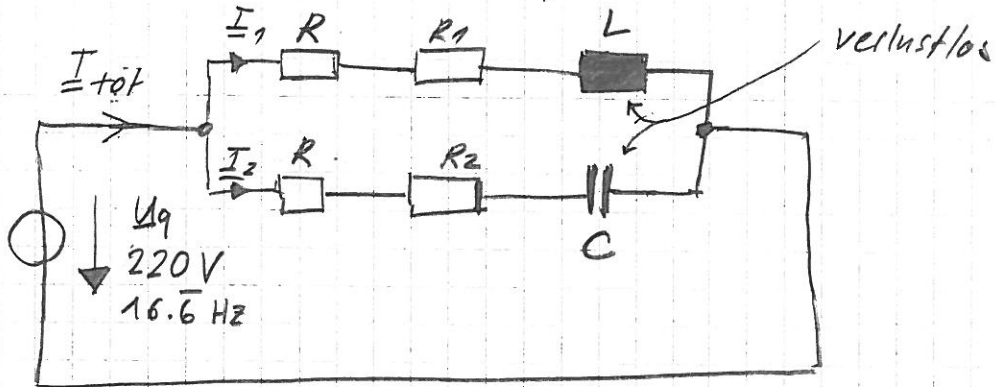


Anforderung :

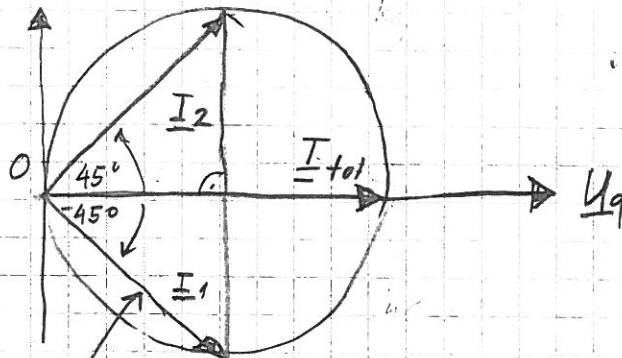

$$|I_1| = |I_2| = I = 0.32 \text{ A}$$

Zweig 1

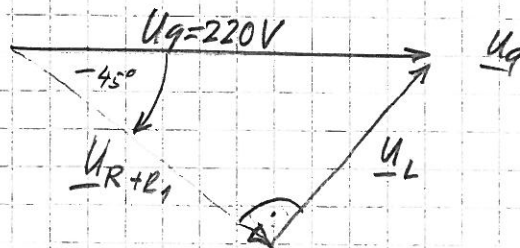

$$|U_{R+R1}| = \frac{U_g}{\sqrt{2}} = 155.6 \text{ V}$$

$$U_{R1} = |U_{R+R1}| - 125 = 30.56 \text{ V}$$

- 2 -


$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I} = \frac{30.56 \text{ V}}{0.32 \text{ A}} = 95.5 \Omega$$

$$U_L = \frac{U_g}{\sqrt{2}} = \frac{220 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 155.6 \text{ V}$$

$$X_L = \frac{U_L}{I} = \frac{155.6}{0.32} = 486.1 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{486.1}{2\pi \cdot 16 \frac{2}{3}} = \underline{\underline{4.64 \text{ H}}}$$

Zweig 2

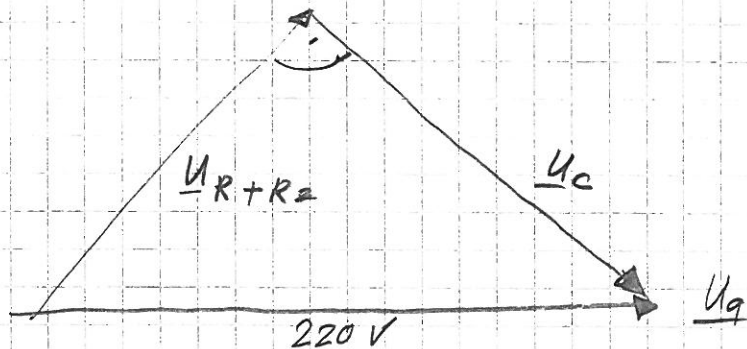

$$|U_{R+R2}| = \frac{U_g}{\sqrt{2}} = 155.6 \text{ V} \rightarrow R_2 = 95.5 \Omega$$

$$U_C = \frac{U_g}{\sqrt{2}} = 155.6 \text{ V}$$

$$X_C = \frac{U_C}{I} = 486.1 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 16 \frac{2}{3} \cdot 486.1} = \underline{\underline{19.643 \mu\text{F}}}$$

$$\begin{aligned} b) \quad P &= I^2 \cdot (R + R_1) + I^2 \cdot (R + R_2) = I^2 (2R + R_1 + R_2) \\ &= 0.32^2 (2 \cdot 390.63 + 2 \cdot 95.5) = \underline{\underline{99.6 \text{ W}}} \end{aligned}$$



$$I_{\text{tot}} = \sqrt{2} \cdot I = \underline{\underline{0.45 \text{ A}}}$$